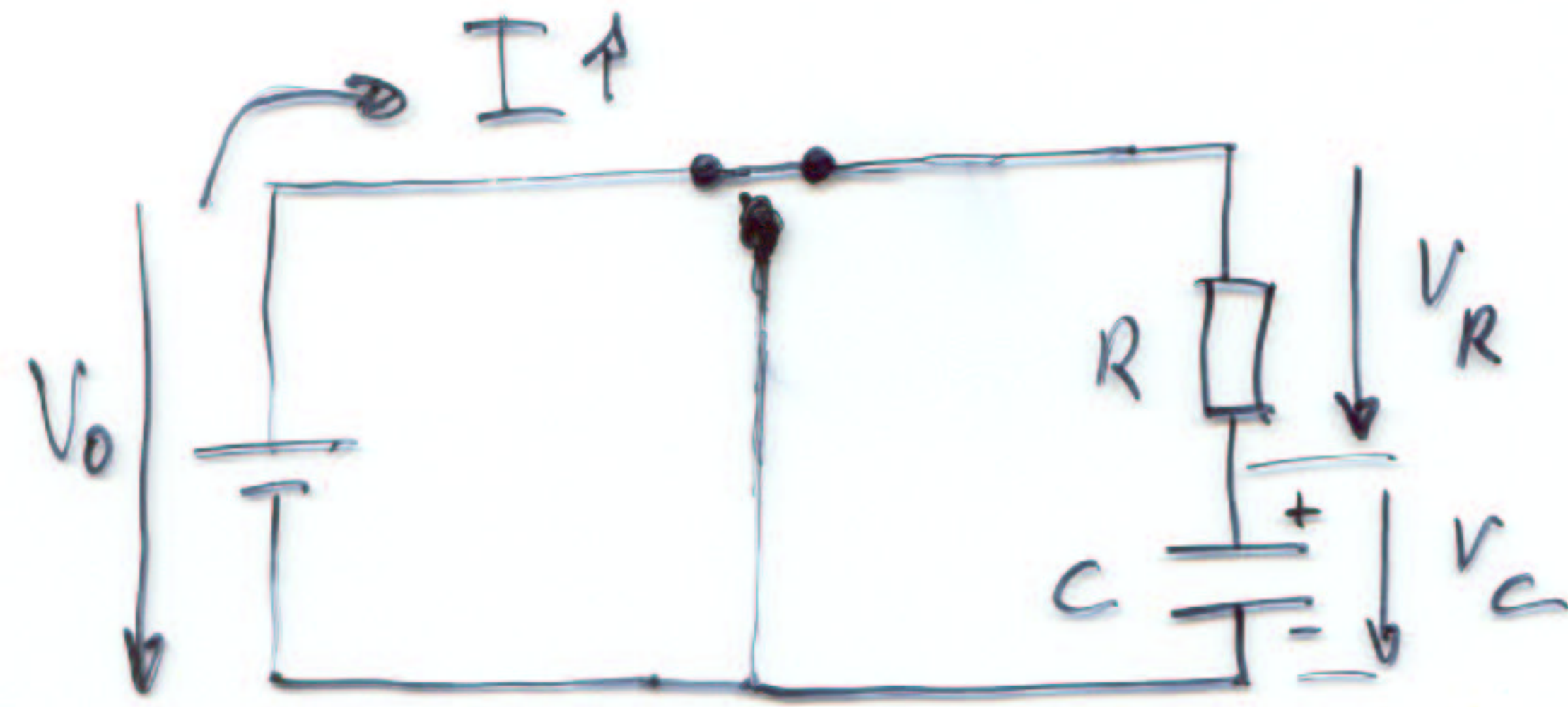


CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR. CIRCUITO RC CARGA.



$$V_0 = V_R + V_C$$

$$V_R = IR = R \frac{dq}{dt}$$

$$V_C = \frac{q}{C}$$

$$V_0 = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}$$

multiplico por C :

$$V_0 C = RC \frac{dq}{dt} + q$$

$$V_0 C - q = RC \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{dt}{RC} = \frac{dq}{V_0 C - q} \rightarrow \int_0^t \frac{dt}{RC} = \int_0^q \frac{dq}{CV_0 - q}$$

$$\frac{t}{RC} = \left[-\ln(CV_0 - q) \right]_0^q$$

$$-\frac{t}{RC} = \ln(CV_0 - q) - \ln CV_0 = \ln \frac{CV_0 - q}{CV_0}$$

$$\frac{CV_0 - q}{CV_0} = e^{-t/RC}$$

$$CV_0 - q = CV_0 e^{-t/RC}$$

$$-q = CV_0 (e^{-t/RC} - 1)$$

$$q = CV_0 (1 - e^{-t/RC})$$


$$Q \equiv CV_0$$

$$RC = \tau$$


$\hookrightarrow$ constante de tiempo

$$[RC] = T ; SI \rightarrow s.$$

$$q(t) = Q (1 - e^{-t/RC})$$

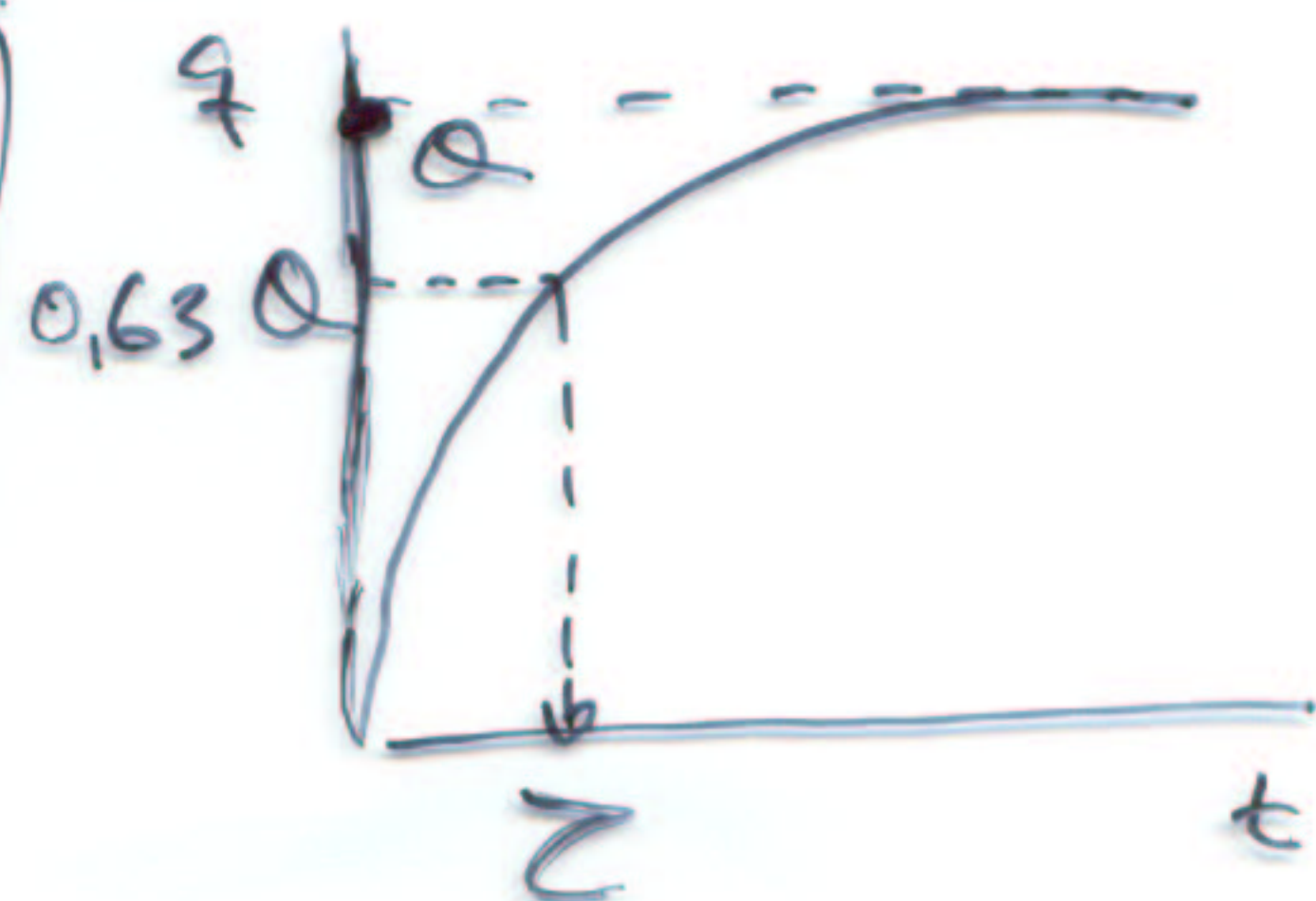


$$V_c(t) = V_0 (1 - e^{-t/RC})$$

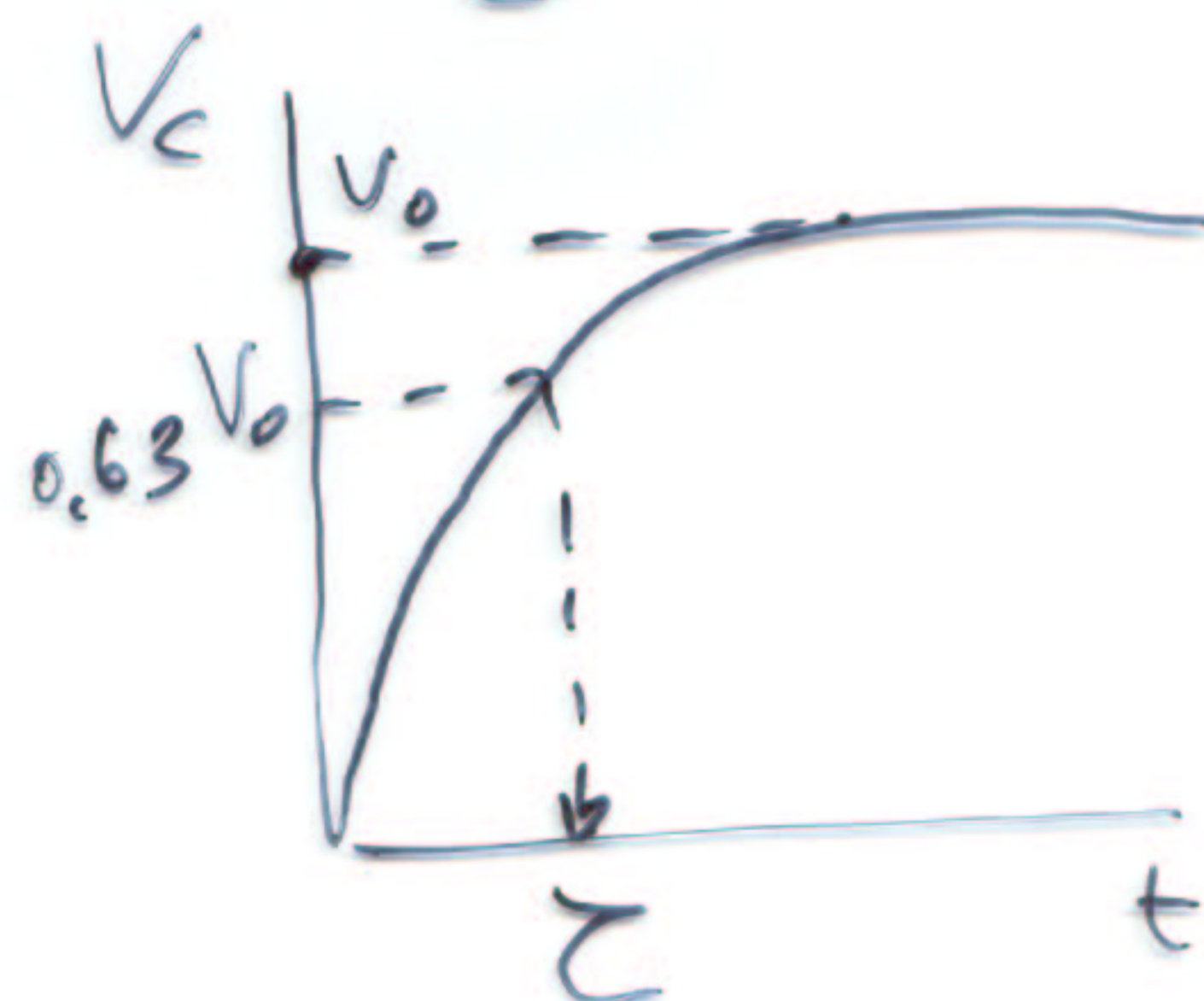

$$I(t) = \frac{dq}{dt}$$

$$I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/RC}$$

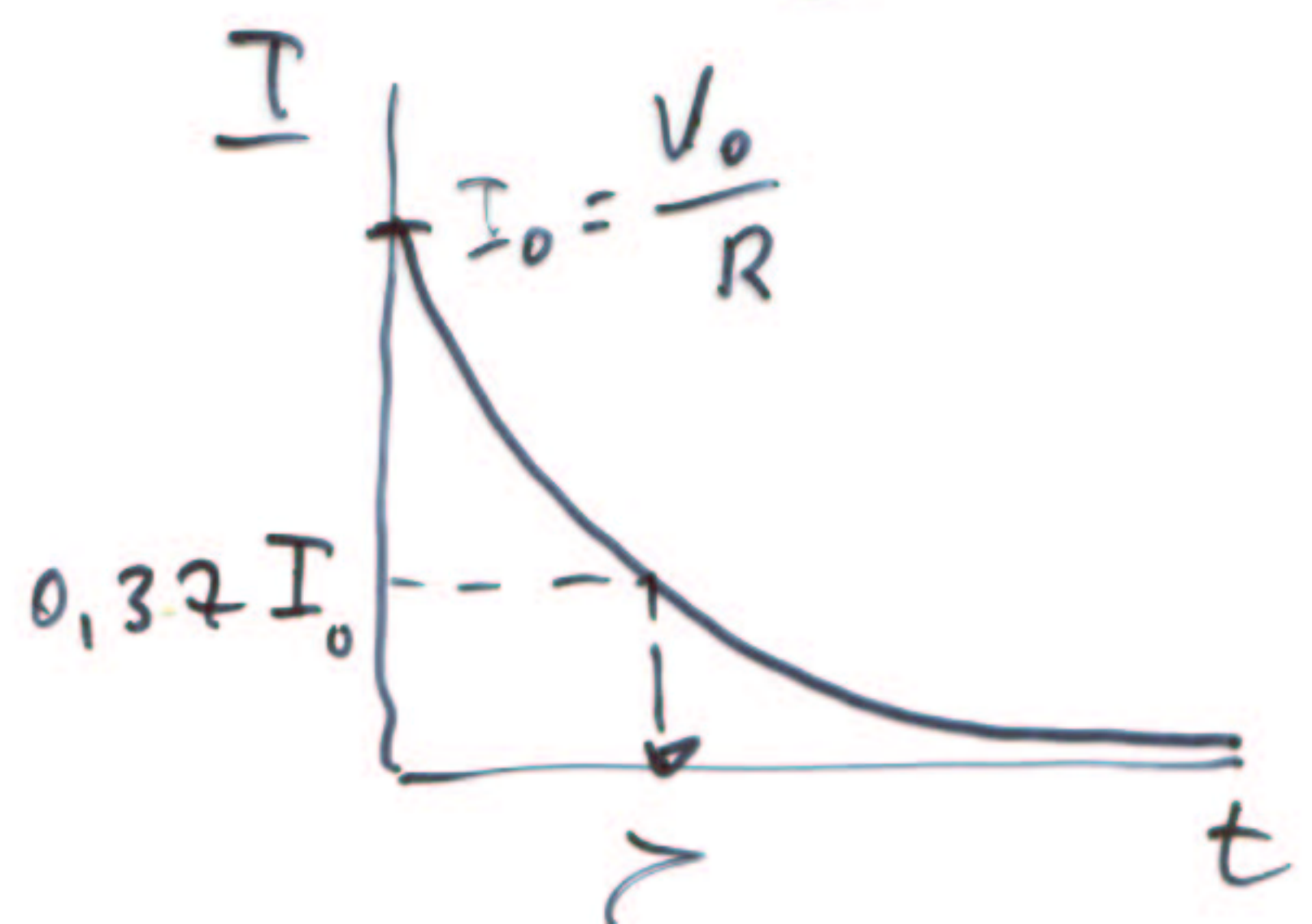

3

$$E_{\text{bateria}} = Q V_0 = C V_0^2$$

↳ trabajo realizado por la batería durante el proceso de carga

→ cuando el condensador se ha cargado

$$E = \frac{1}{2} Q V_0 = \frac{1}{2} C V_0^2$$

↳ energía almacenada en el condensador

E_{bateria}


 ↗ se almacena en el condensador
 ↘ se disipa en forma de calor en la resistencia

En Resumen :

$$\text{en } t=0 \left\{ \begin{array}{l} q = 0 \\ V_0 = 0 \\ I = \frac{V_0}{R} \end{array} \right.$$

$$t \rightarrow \infty \left\{ \begin{array}{l} q \rightarrow C V_0 \\ V_c \rightarrow V_0 \\ I \rightarrow 0 \end{array} \right.$$

DESCARGA

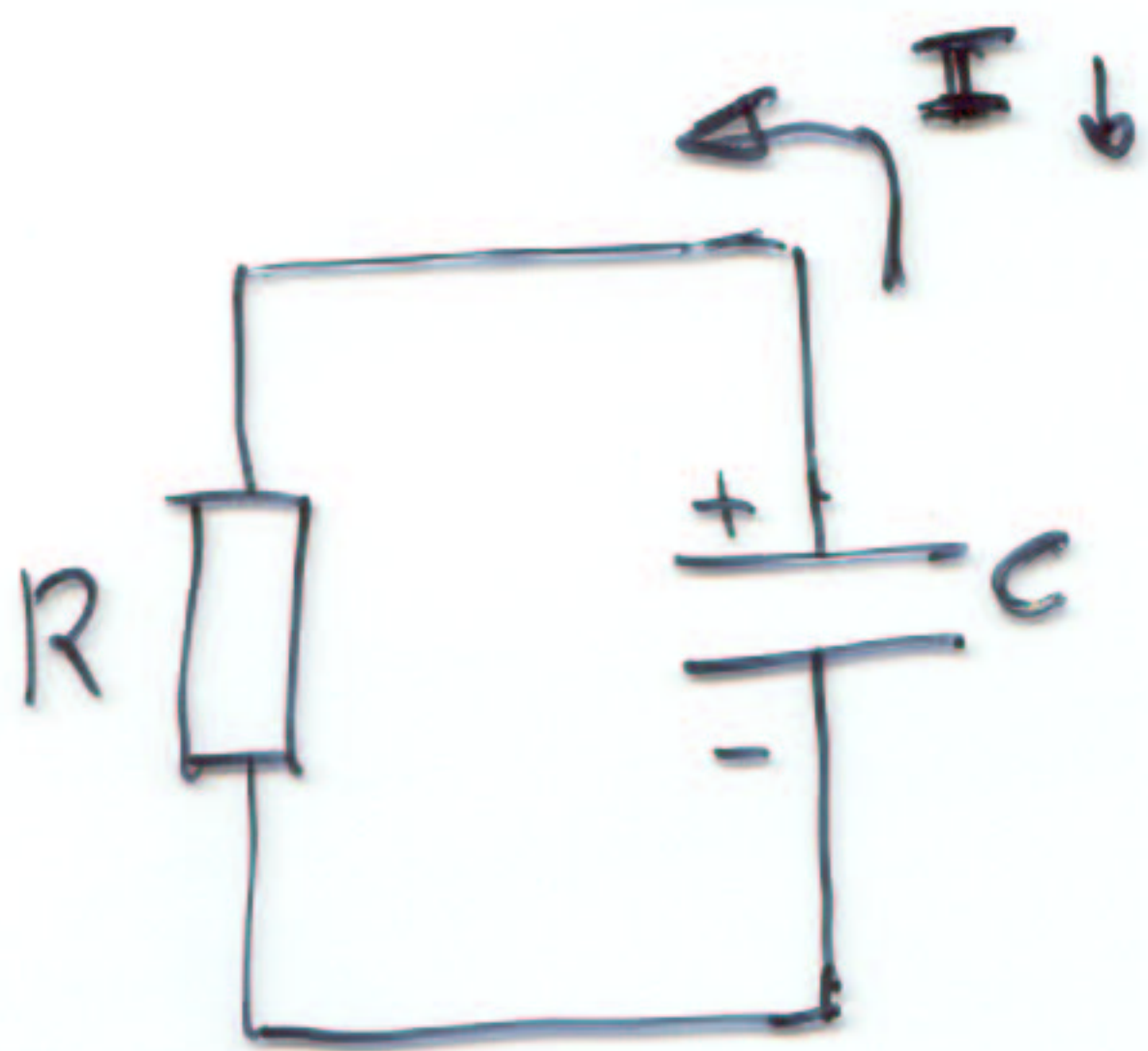

En $t=0 \rightarrow \text{carga} = Q$

en un instante t :

$$V_c - IR = 0$$

$$I = - \frac{dq}{dt}$$

$$V_c = \frac{q}{C}$$




$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

$$\int_{q_0}^q \frac{dq}{q} = - \int_0^t \frac{dt}{RC}$$

$$q(t) = \underset{\substack{q_0 \\ Q}}{q_0} e^{-t/RC}$$


$$V_c(t) = \frac{q_0}{C} e^{-t/RC}$$

$$I(t) = \frac{q_0}{RC} e^{-t/RC}$$

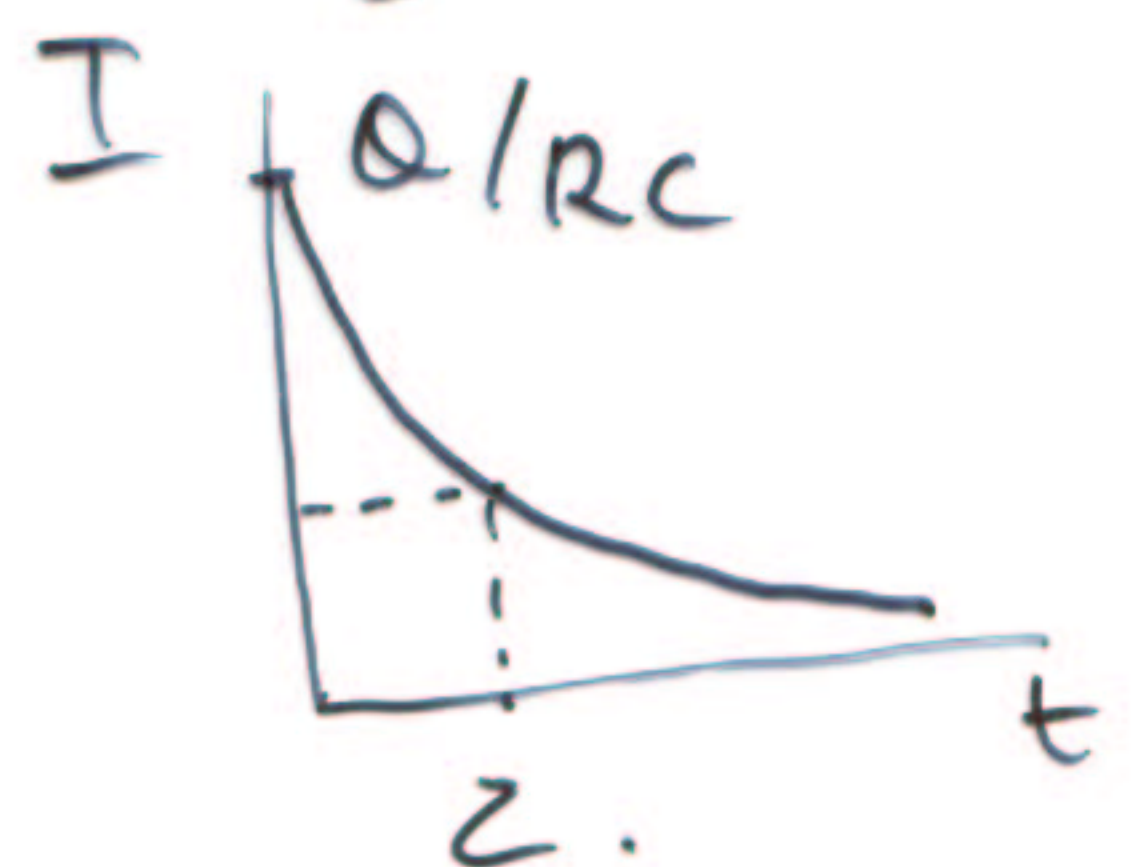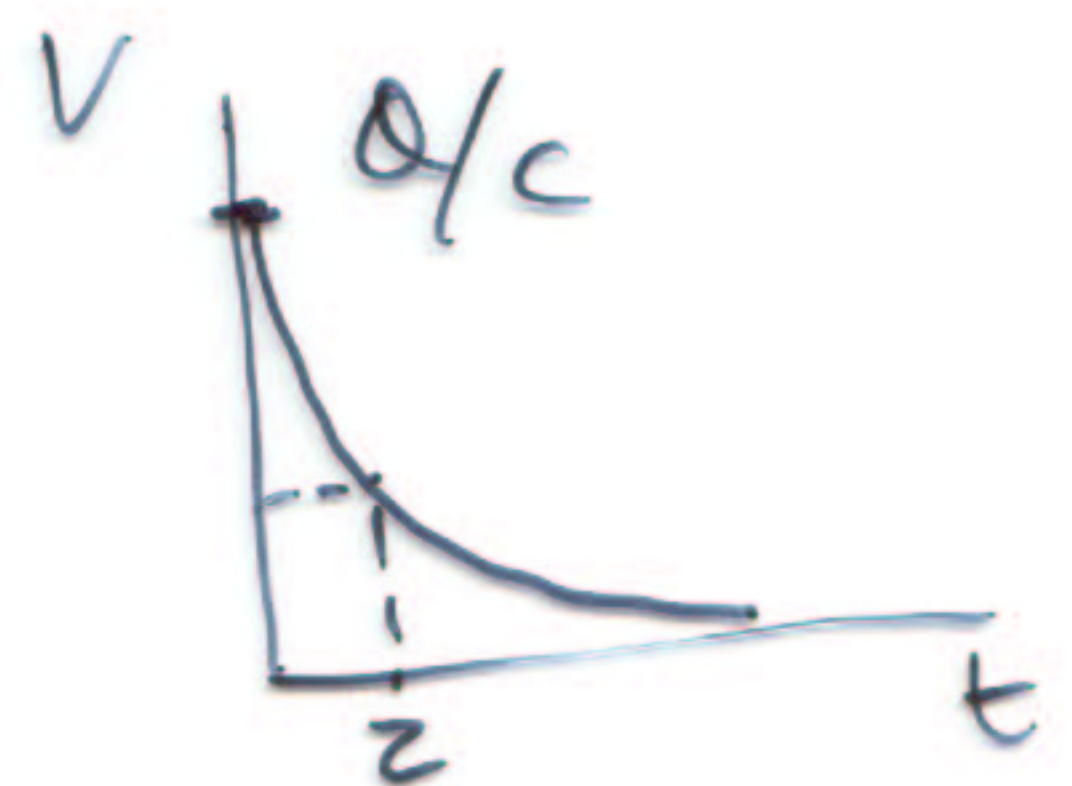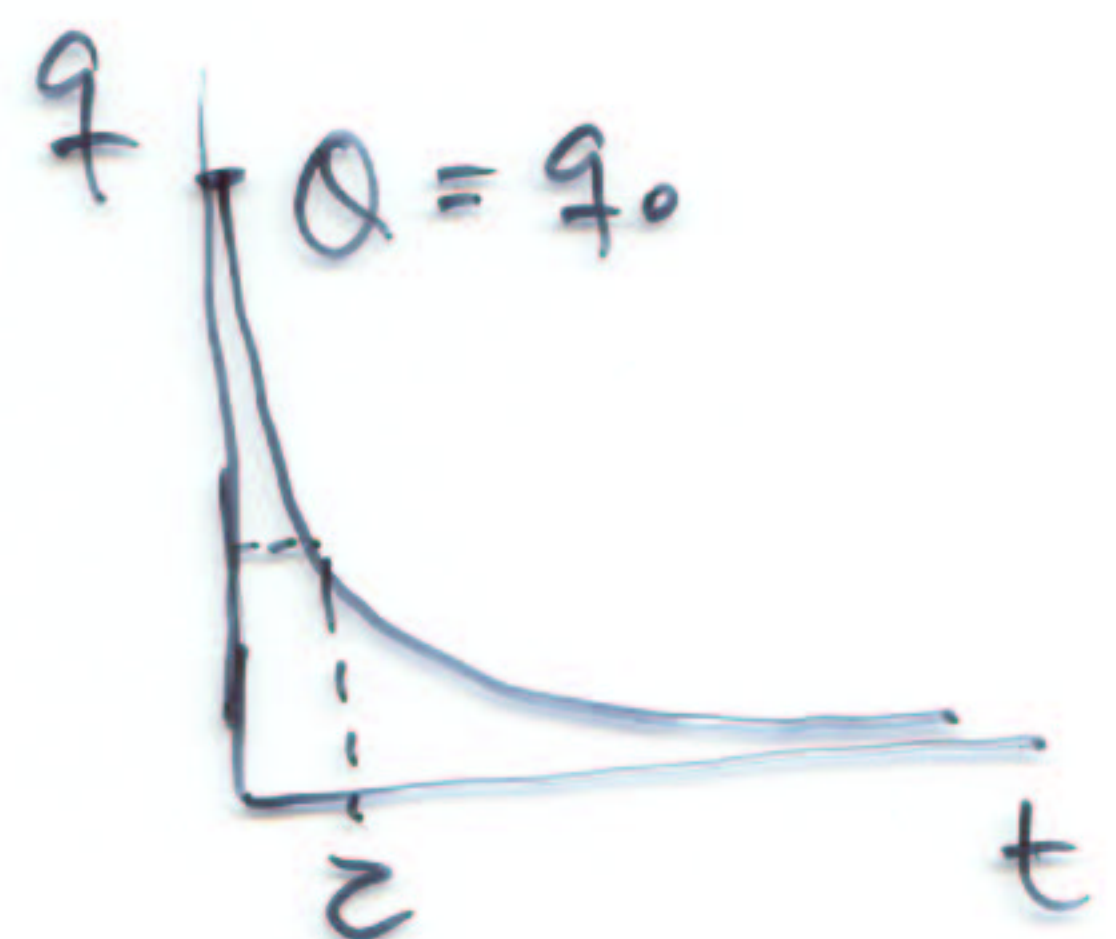

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN EN UN 4to CIRCUITO RL

CONEXIÓN

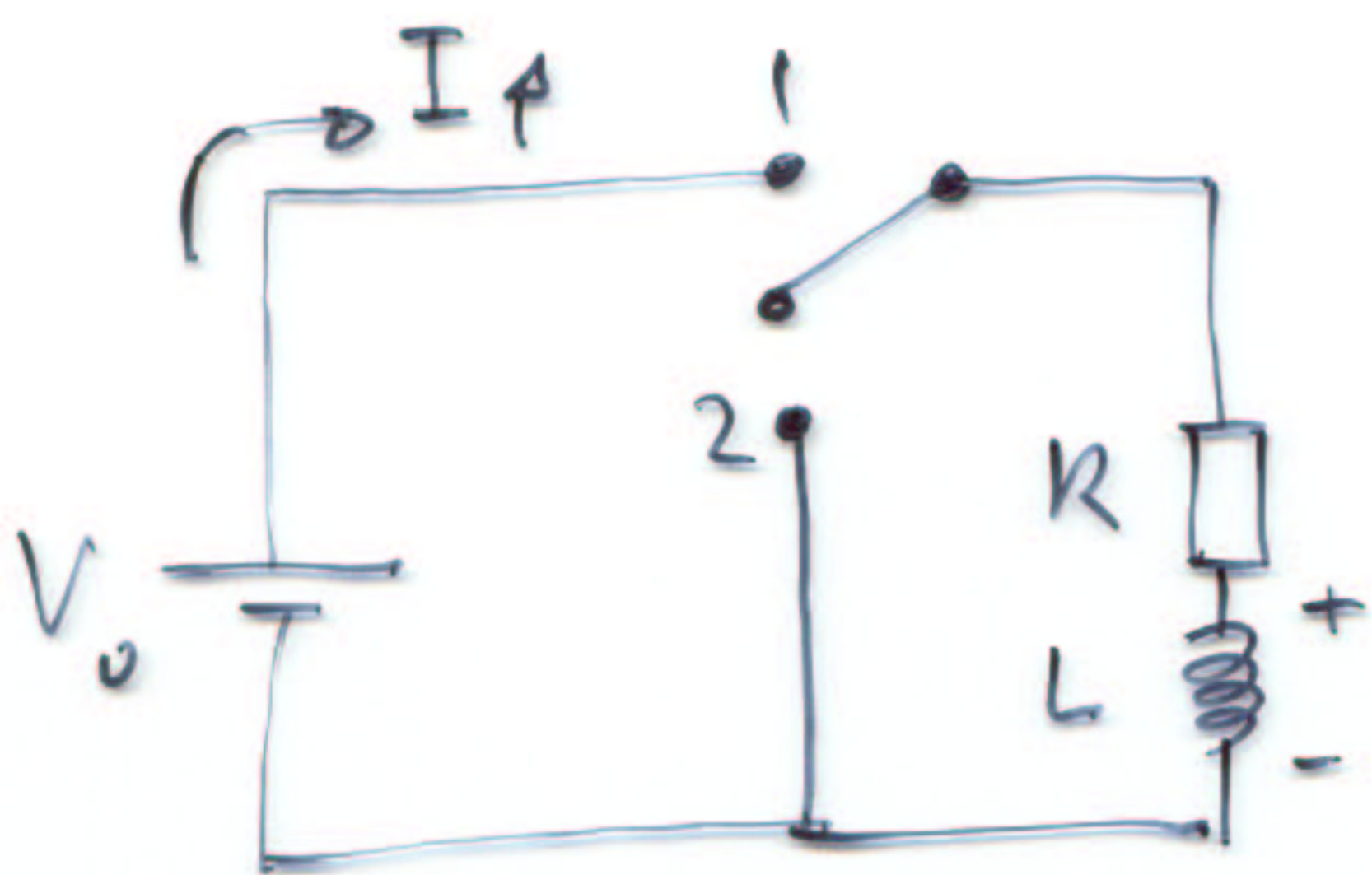


$$V_0 - IR - L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$V_0 = IR + L \frac{dI}{dt}$$


$$I = \frac{V_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$
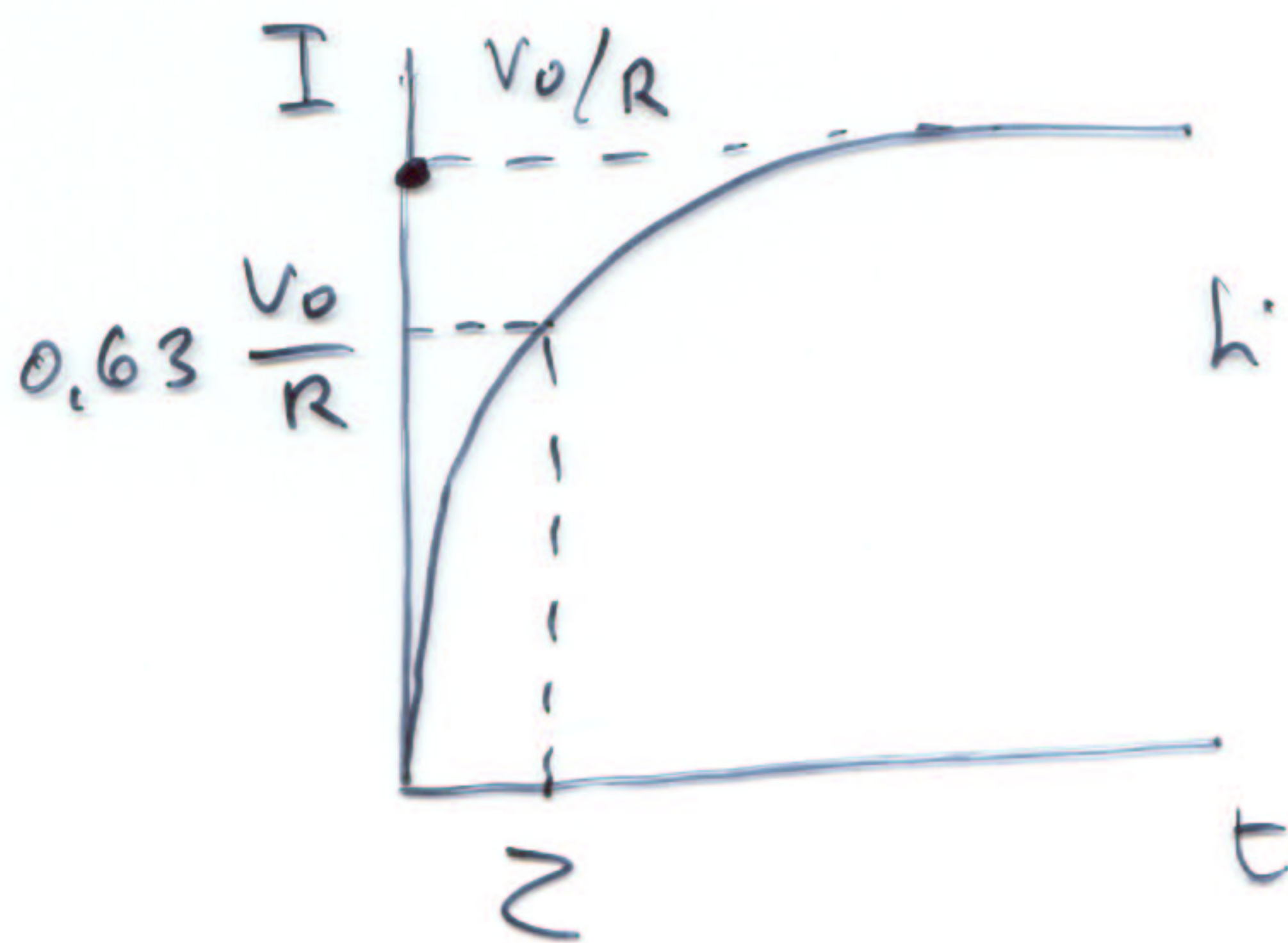
$$\tau = \frac{L}{R} \text{ (cte de tiempo)}$$



$$\text{h. } t \rightarrow \infty \quad I \rightarrow \frac{V_0}{R}$$

DESCONEXIÓN

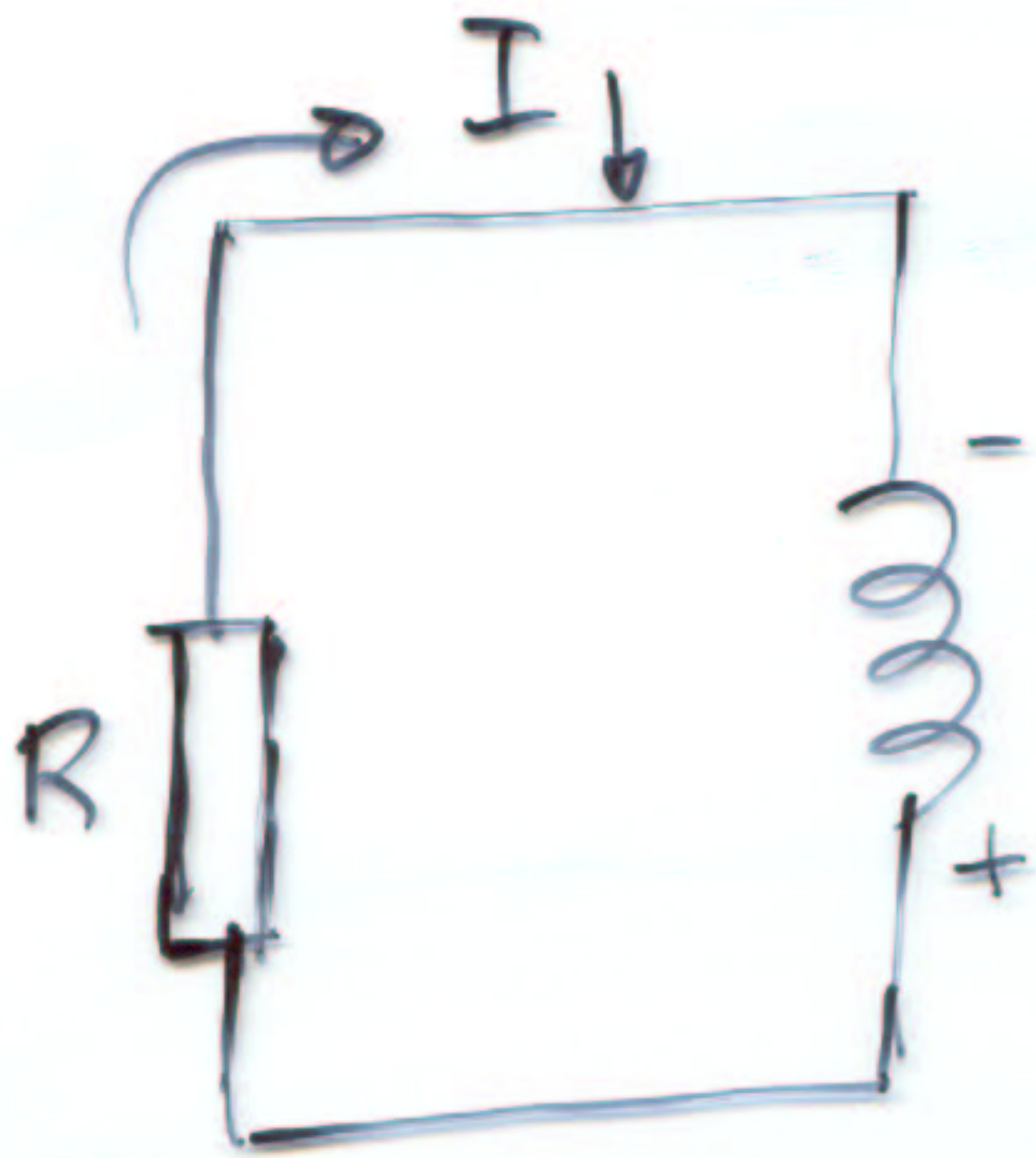

$$-IR + L \frac{dI}{dt} = 0$$

Como $I \downarrow$ al $\uparrow t$


$$-IR - L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$IR = -L \frac{dI}{dt}$$

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

$$I_0 = \frac{V_0}{R}$$


$$\tau = \frac{L}{R}$$

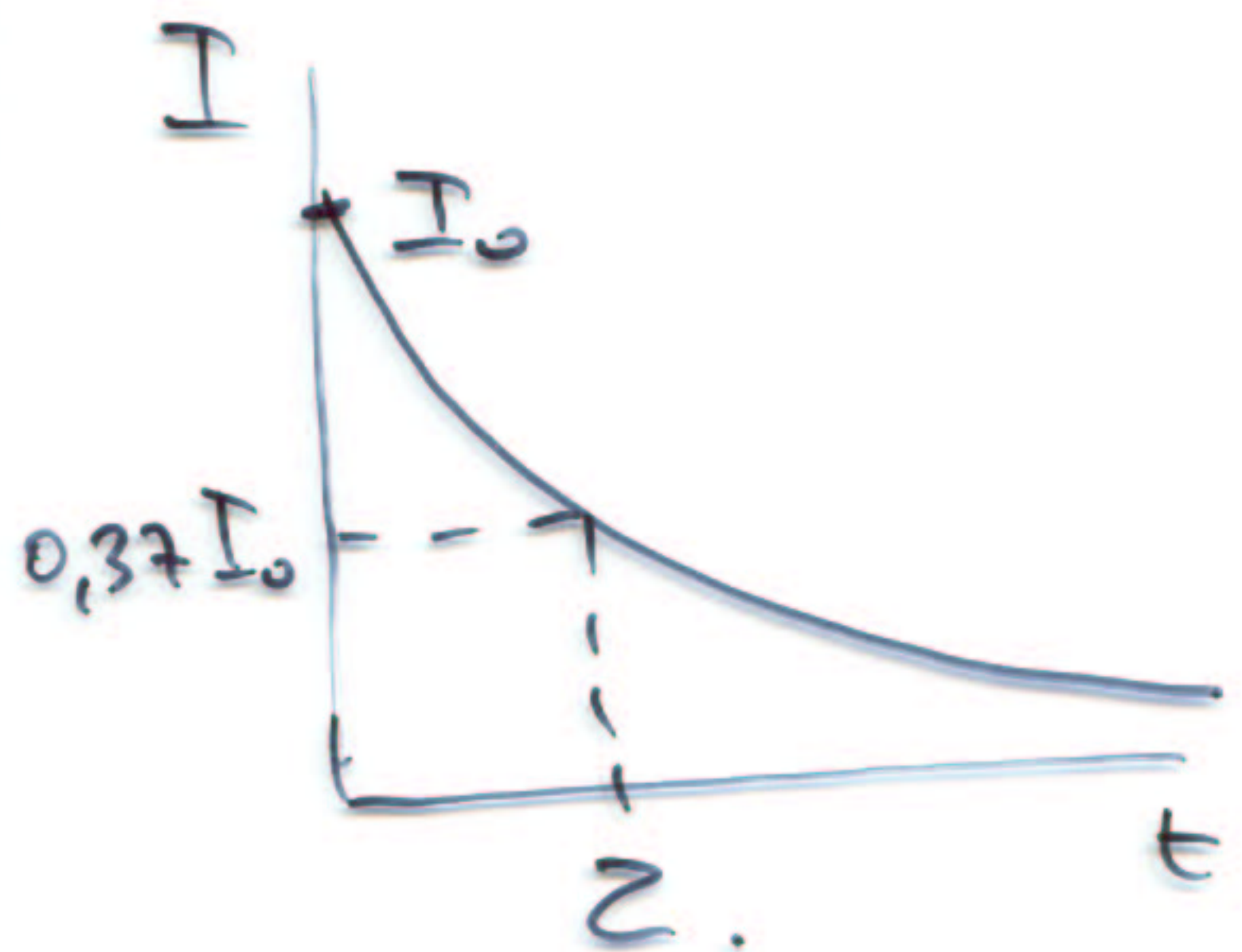

CIRCUITO LC $\Rightarrow$

6

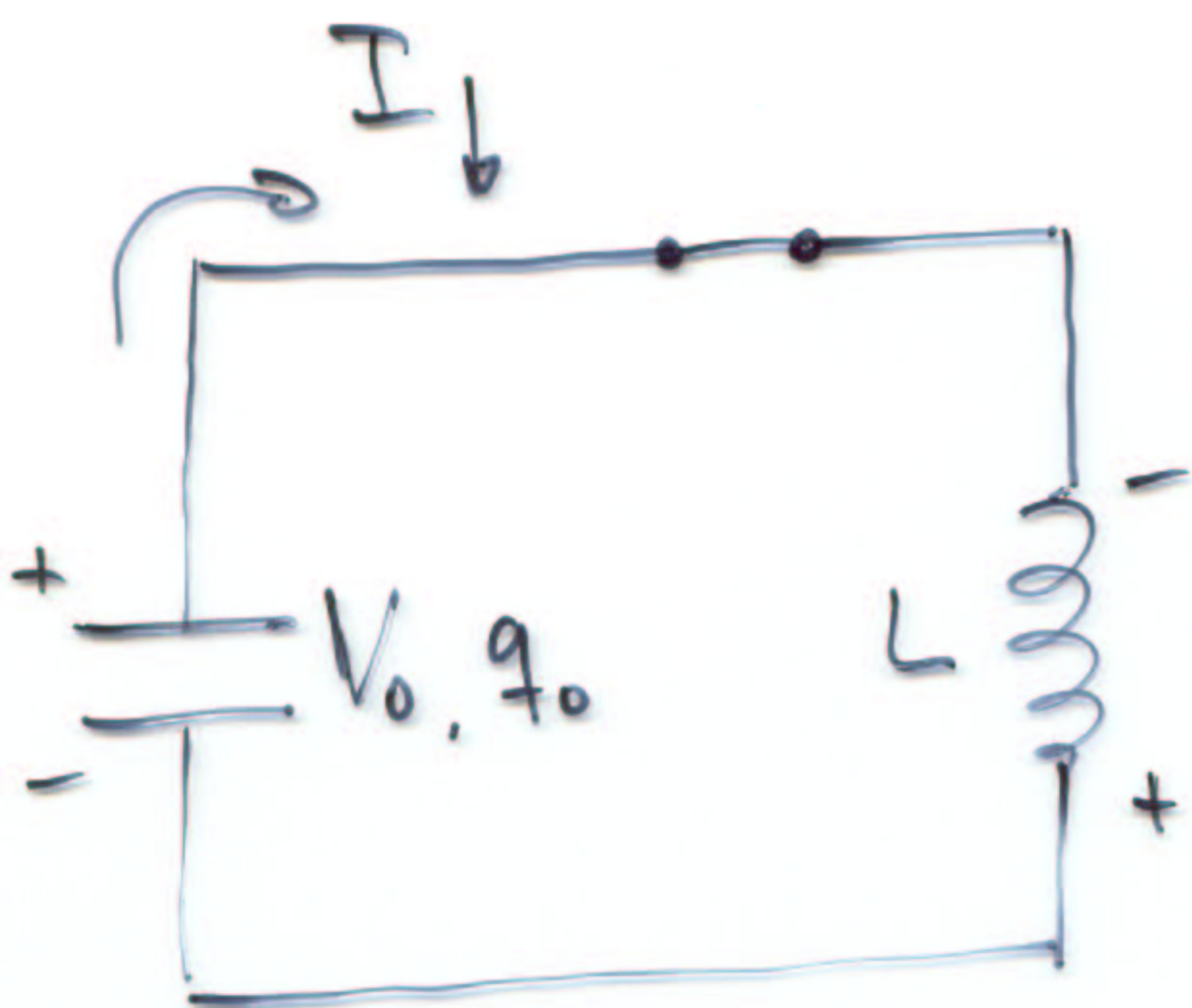$\Rightarrow$ Oscilaciones eléctricas libres



en $t=0 \Rightarrow q = q_0 \equiv Q$

en un instante t :

$$V_c = \frac{q}{c}$$

$$I = - \frac{dq}{dt}$$

$\hookrightarrow$ porque disminuye
con el tiempo

$$\frac{q}{c} + L \frac{d^2 q}{dt^2} = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0}$$

Ec. diferencial de
2º orden - homogénea

Solución de esta ecuación:

$q(t) = q_m \sin(\omega t + \delta) \rightarrow$ Sol. armónica

$$\omega \equiv \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$\rightarrow$ pulsación (cte característica
del circuito)

$\delta =$ fase

$q_m =$ carga máxima


$\left. \begin{array}{l} \delta \\ q_m \end{array} \right\} f(q_0, I_0)$

condiciones iniciales

CIRCUITO RLC $\rightarrow$

8

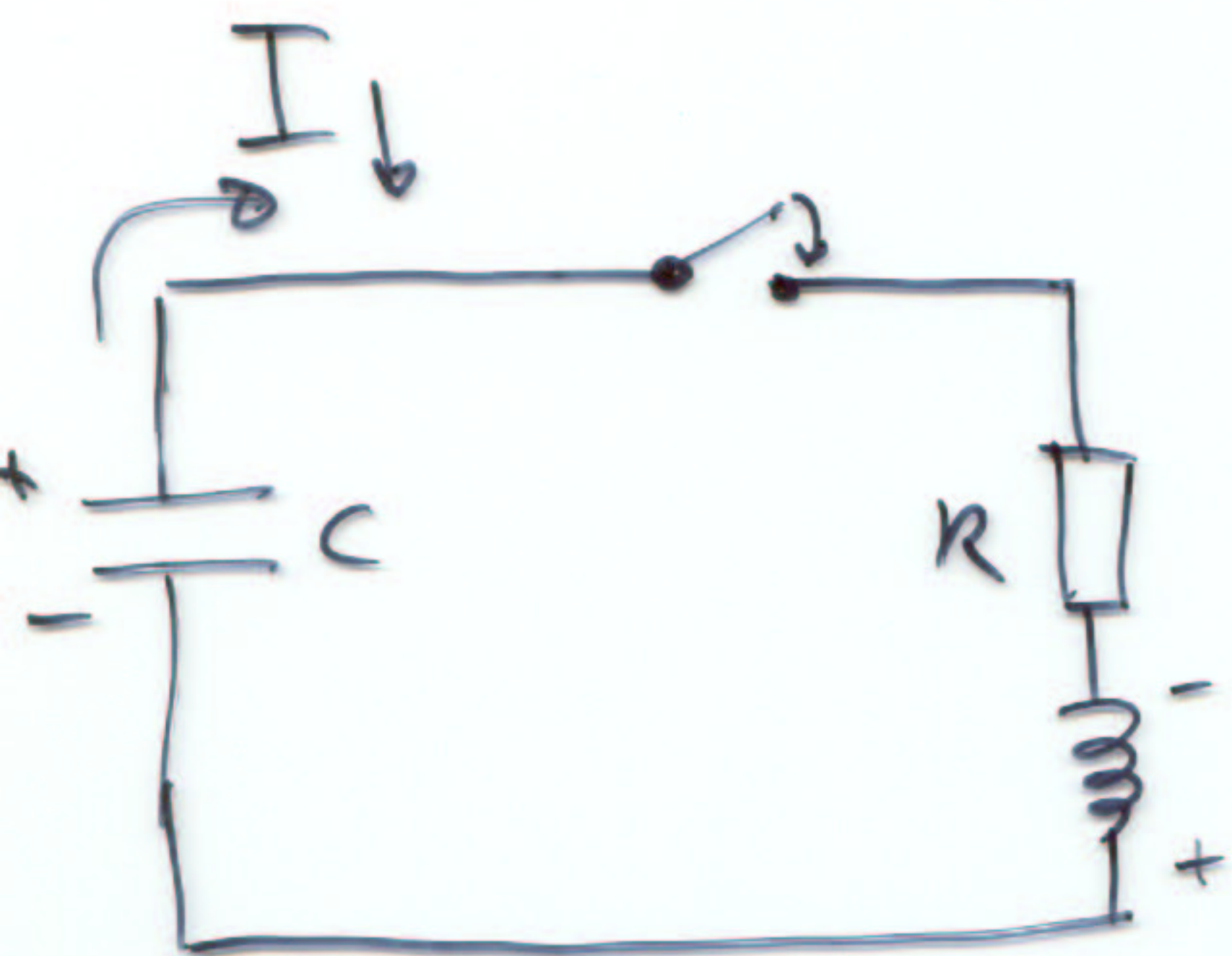$\rightarrow$ Oscilaciones eléctricas amortiguadas



$$V_C - V_R + \mathcal{E}_L = 0$$

$$V_C = \frac{q}{C}$$

$$V_R = IR$$

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$$

$$I = -\frac{dq}{dt}$$


$$\frac{q}{C} + R \frac{dq}{dt} + L \frac{d^2 q}{dt^2} = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{q}{LC} = 0}$$

Ec. diferencial
de 2º orden

Solución: oscilatoria

débilmente amortiguada.

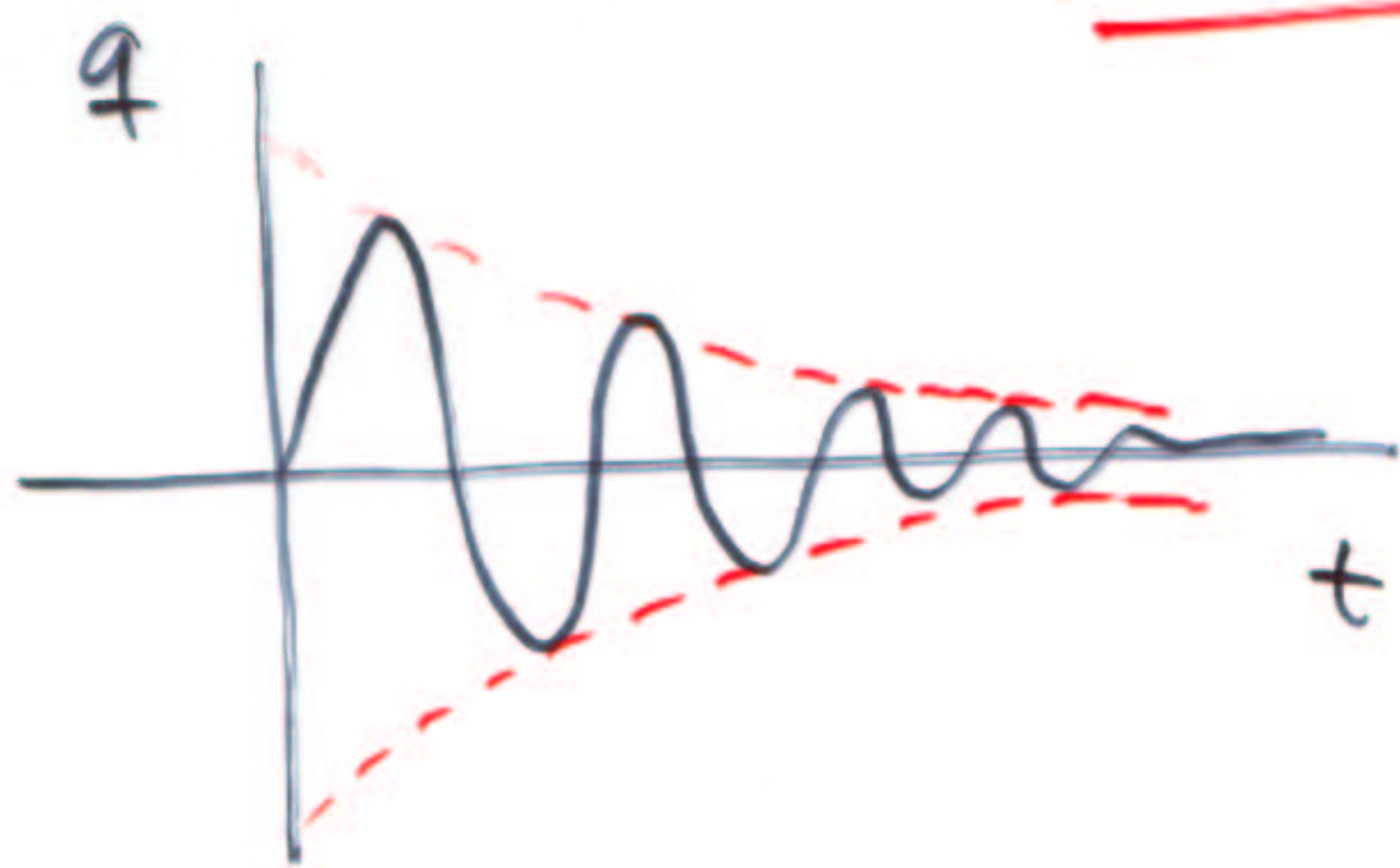

$$\ddot{q} + 2\gamma \dot{q} + \omega_0^2 q = 0$$

donde $\gamma = \frac{R}{2L}$ cte de amortiguamiento

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

Solución de la ec. diferencial:

$$q(t) = q_m e^{-\frac{R}{2L}t} \sin(\omega' t + \delta)$$

$$\omega' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

↳ cte del circuito
presendpubación.

$\delta = \text{fase}$

$q_m = \text{carga máxima}$ } f (condiciones
iniciales)

q_0, I_0

* Criticamente amortiguado

$$\omega_0 = \gamma \rightarrow R = \sqrt{\frac{4L}{C}}$$

$$q(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}$$

- No oscila
- Se acerca rápidamente al equilibrio



* Sobreamortigado

$$\omega_0 < \gamma \rightarrow R > \sqrt{\frac{4L}{C}}$$

- No oscila

$$q(t) = e^{-\gamma t} \left[A e^{-\omega t} + B e^{-\omega t} \right]$$

